

نظام آلي لثقب ومراقبة قطع ميكانيكية

1. هدف التألية : يجب على النظام أن ينجز بصفة مستمرة تثقيب ومراقبة لقطع فولاذية
2. وصف الكيفية:

للنظام أربعة وظائف هي :


- (a) وظيفة التحميل
(b) وظيفة الانتقال الأفقي لنظام التثقيب
(c) التثقيب
(d) المراقبة

تأتي القطعة إلى مركز التصنيع مثقوبة بثقب أول يتم الكشف عليه بنظام يحتوي على خلية كهروضوئية ليتقدم النظام بواسطة محرك خطوة - خطوة بعدد من الخطوات يوافق البعد بين الثقبين المرغوب فيه ، ليتم بعد ذلك ثقب الثقب الثاني . وعند نهاية التثقيب يرجع النظام إلى وضع الراحة ويطلق صوت منبه يدل على نهاية العملية وذلك بغلق التماس المؤجل K_T .

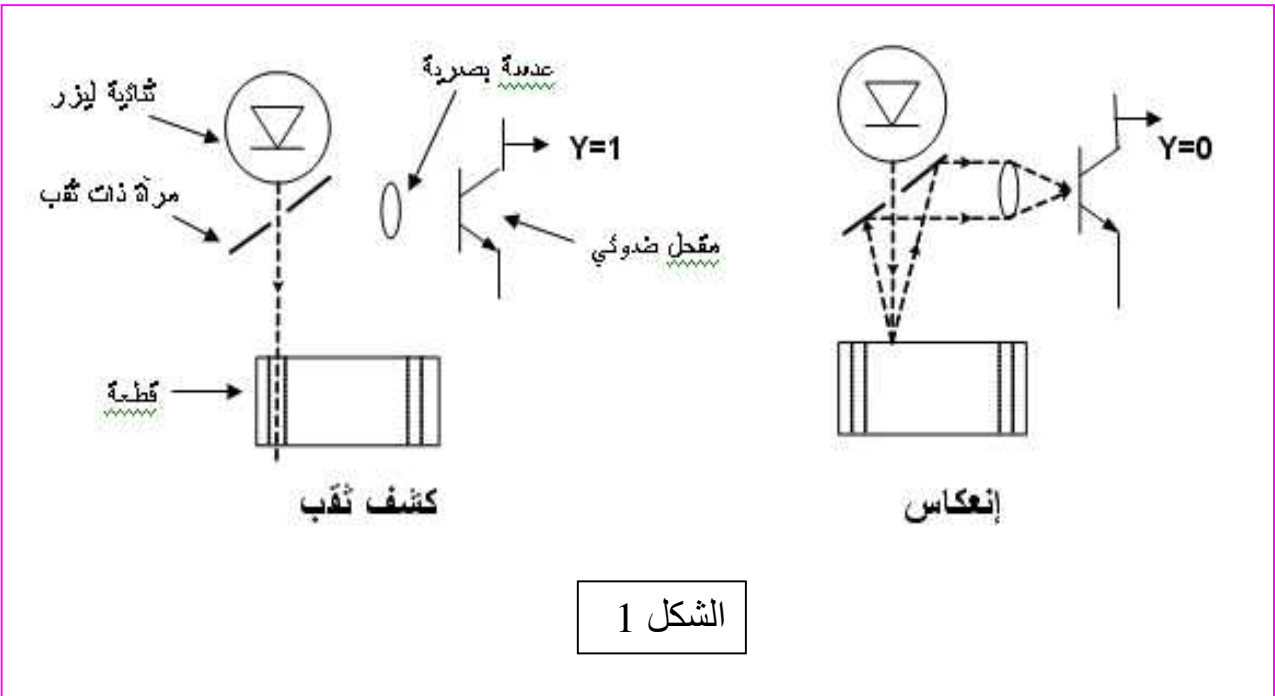3. التوضيحات على وظيفة مراقبة القطع:


- يحتوي مركز المراقبة على خلية كهروضوئية "y" فيها ثنائية ليزر (diode laser) مثل جهاز قارئ الأقراص سيديروم (CD ROM) التي تنتج شعاع ليزر مركز جدا (شكل 1). يضيء هذا الشعاع ترانزستور ضوئي حساس لأشعة ليزر. الثنائية وترانزستور مركبان على حامل يحركه محرك خطوة - خطوة نحو اليمين ونحو اليسار .
- في حالة الراحة ينعكس الشعاع الناتج من الثنائية على القطعة ثم ينعكس على المرآة ليضيء الترانزستور فيغذي المحرك شكل (1) وكل خطوة تكافئ انتقال 1mm .

- عند كشف الثقب الأول ينطلق نظام عدّ الخطوات للمحرك. وبعد قطع 30mm يتوقف المحرك خطوة - خطوة وتبدأ عملية تثقيب الثقب الثاني .




II. التحليل الوظيفي:

الوظيفة العامة:

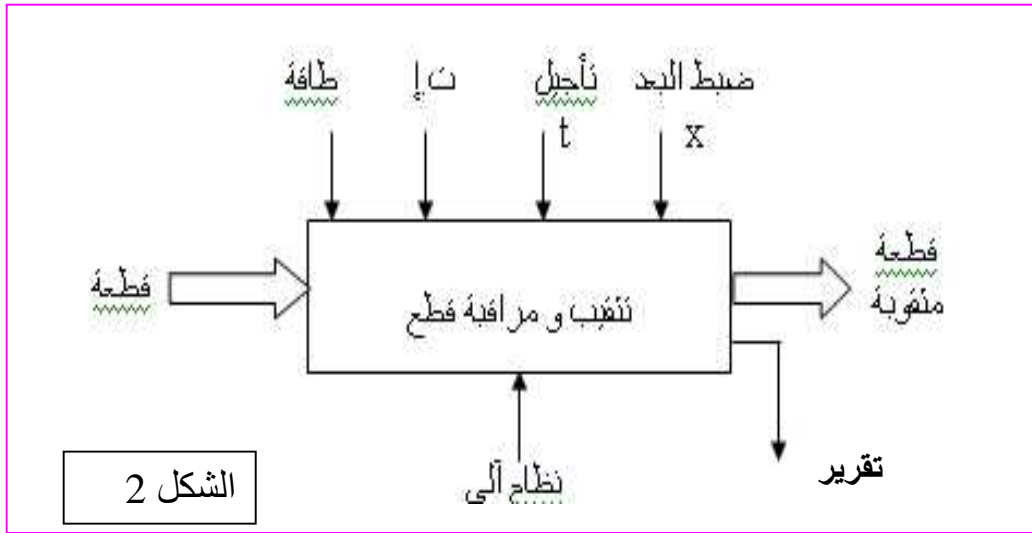



.III المناولة الهيكلية:

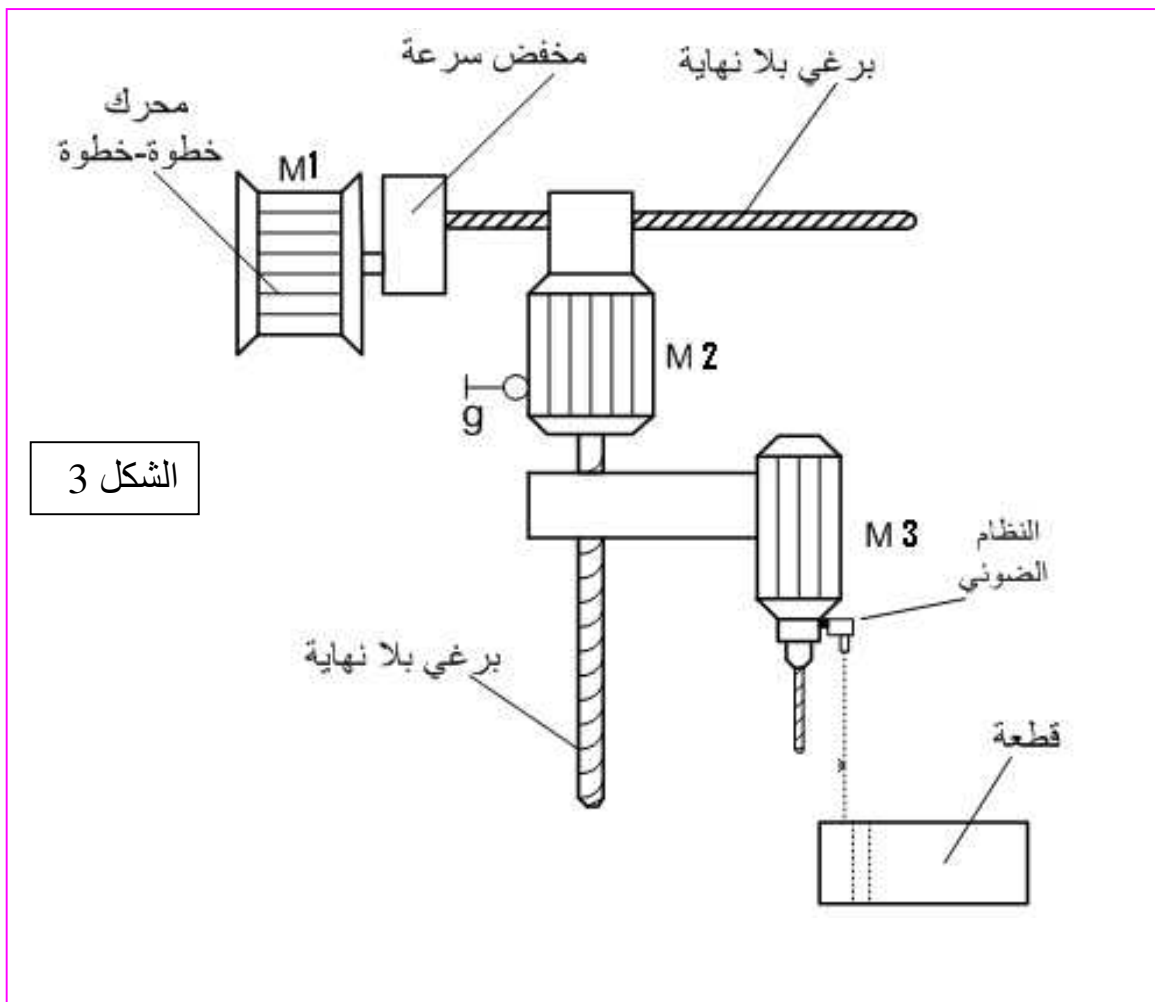

.IV

دائرة الخلية الكهروضوئية:

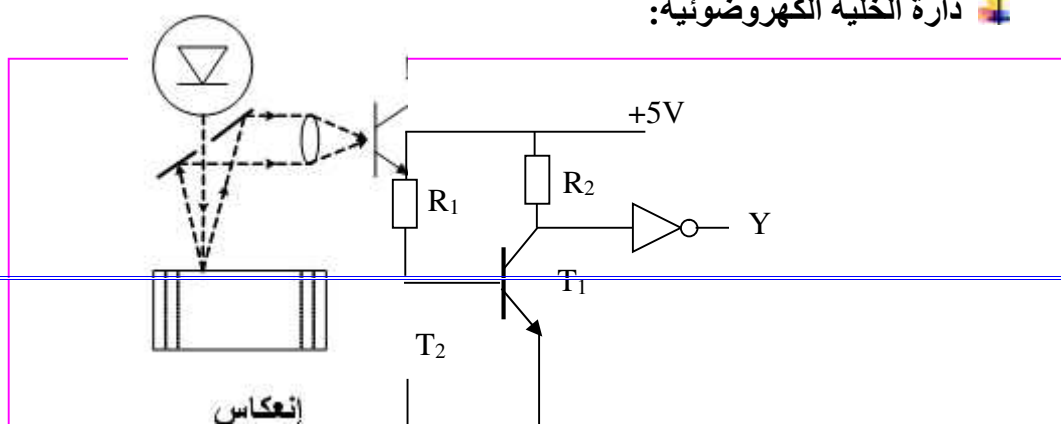

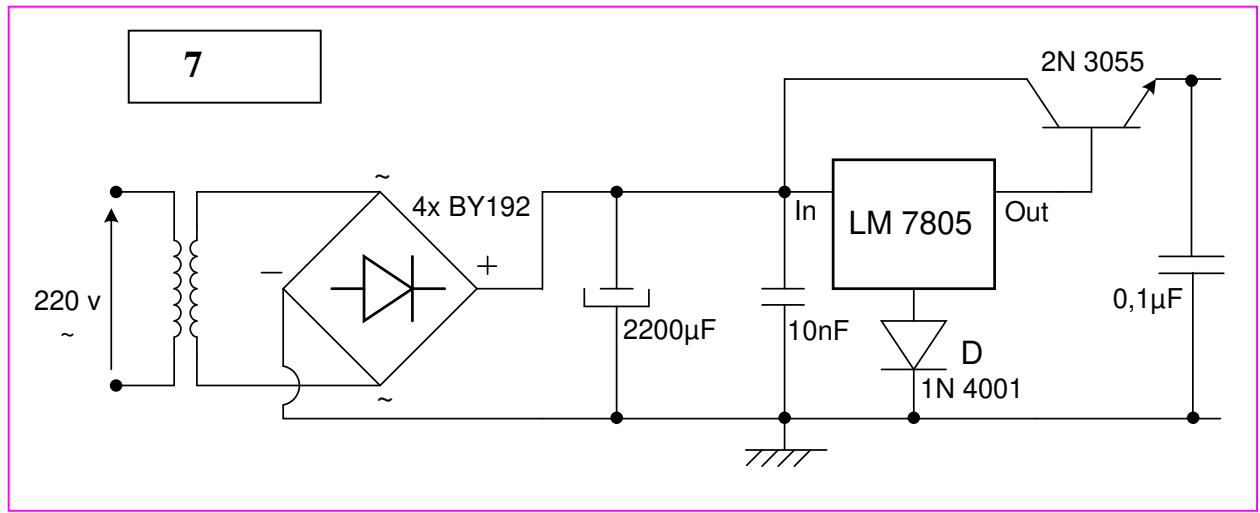

.VI. اختيار المنفذات والمنفذات المتصدرة:
الأجهزة الكهربائية:

| الخصائص | التحكم | النوع | الجهاز |
|--|--|--|--------|
| متحرض: 220v - 1Ω محررض: 0,5A - 120Ω | ملامس 220v= KM3 | محرك تيار مستمر مستقل الحث | M3 |
| U=220v/380v 480w 1A.. Cosφ=0,8 1460tr/mn | ملامسي التغذية ~220v ملامس الاقلاع النجمي ~220v ملامس الاقلاع المثلثي ~24v | محرك لا تزامني 3~ اتجاهين للدوران ،اقلاع نجمي مثلثي مزود بمكبج بغياب التيار | M2 |
| أحادي القطبية مغناطيس دائم ذو قطبين SLOSYN MP : 4 أطوار | SAA1027 | محرك خطوة-خطوة | M1 |

.VII. الأسئلة
(A) التحليل الوظيفي:

1. أكمل التحليل الوظيفي التنازلي (نشاط بياني A-0) على وثيقة الإجابة صفحة 7.
(B إنجازات تكنولوجية:

2. أكمل على وثيقة الإجابة (صفحة7) دارة الاستطاعة الموافقة للمحرك M_2

3. نريد ثقب قطع من معادن مختلفة هذا يستوجب تغيير سرعة دوران المحرك M_3 وذلك بتغيير توتر التغذية للمحرض.

a. أكمل رسم المقوم مستعملا التقويم بجسر قريتز (Graetz) بتحكم على وثيقة الإجابة صفحة 8 .

b. أكمل رسم إشارات المقوم إذا اعتبرنا : $t_R = 5 \text{ ms}$. على وثيقة الإجابة صفحة رقم 8.

(C التحليل المادي:

4. اشرح بإيجاز كيفية تشغيل التركيب شكل 4 مستعينا بالشكل رقم 1 باعتبار أن الترانزستورين T_1 و T_2 يعملان في حالة تبديل.

5. اعتمادا على وثائق الصانع للترانزستور $T_1(2N2222A)$ وباعتبار : $R_1 = 10k\Omega$ (شكل 4) احسب قيمة المقاومة R_2

6. التركيب شكل 5 صفحة 3 يحتوي على طابقين :

a. حدد وظيفة كل طابق منهما.

b. أوجد القيمة العظمى للتوتر في النقطة A إذا كان : $v_1(t) = 0.5\sqrt{2} \sin \omega t$

c. ما هو الشرط الواجب تحقيقه حتى نتحصل على التوتر في B يساوي التوتر في النقطة A مستعينا بوثائق الصانع للثنائي .

d. أين تكون نقطة الاستقرار السكوني للترانزستور T_3 ، ولماذا نستعمل اترانزستورين؟

e. احسب مردود الطابق الثاني شكل 5 صفحة 3

(D التغذية

7. اعتمادا على مواصفات المحول TR_1 واعتبار أن: $P_f = 0.1 \text{ w}$, $P_j = 0.05 \text{ w}$. احسب:

a. التيار الثانوي الاسمي .

b. مردود المحول من أجل التيار الاسمي ومعامل استطاعة : $\cos \varphi = 0.8$

8. أحسب القيمة المتوسطة للإشارة المقومة للسؤال رقم 3- b

(E أجهزة الاستطاعة:

9. نعتد على لوحة المواصفات للمحرك M_2 : أحسب :

a. الاستطاعة الممتصة

b. عدد الأقطاب

c. الانزلاق.

d. إذا كانت المقاومة بين طورين هي : 0.24Ω وكانت الضياعات في حديد الساكن $6W$

• احسب العزم المغناطيسي المنقول.

• احسب الضياع بمفعول جول في الدوار.

e. بإهمال الضياعات الميكانيكية احسب مردود المحرك.

10. اوجد عدد الدورات التي ينجزها المحرك خطوة - خطوة لكي يتمكن من تقديم نظام التنقيب فوق مكان الثقب الثاني اذا كان التحكم بخطوة كاملة.

سلم التقيط:

| السؤال | 1س | 2س | 3س | 4س | 5س | 6س | 7س | 8س | 9س | 10س |
|---------|-------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| النقطة | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 6 | 1 |
| المجموع | 20/20 | | | | | | | | | |


VIII. وثائق الصانع

1. اترانزستور 2N22 22A

| | | | |
|---------|----------------|-------------|-------|
| β | $V_{CEsat}(v)$ | $V_{BE}(v)$ | P(mw) |
| 100 | 0.2 | 0.6 | 500 |

2. الدارة المندمجة : Ua 741

PIN CONNECTIONS (top view)

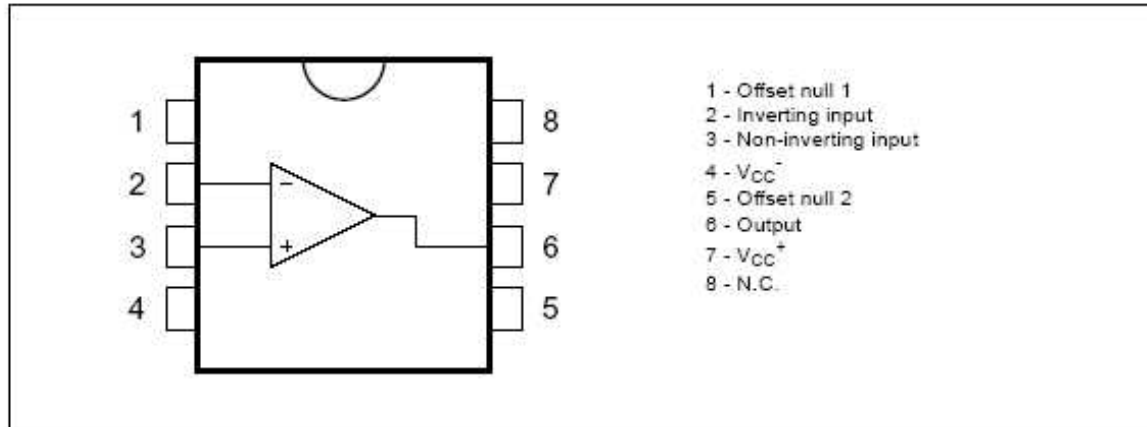

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

| Symbol | Parameter | UA741M | UA741I | UA741C | Unit |
|------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| V_{CC} | Supply voltage | ± 22 | | | V |
| V_{ID} | Differential Input Voltage | ± 30 | | | V |
| V_I | Input Voltage | ± 15 | | | V |
| P_{tot} | Power Dissipation ¹⁾ | 500 | | | mW |
| | Output Short-circuit Duration | Infinite | | | |
| T_{oper} | Operating Free-air Temperature Range | -55 to +125 | -40 to +105 | 0 to +70 | $^{\circ}C$ |
| T_{stg} | Storage Temperature Range | -85 to +150 | | | $^{\circ}C$ |

1. Power dissipation must be considered to ensure maximum junction temperature (T_J) is not exceeded.

3. الثنائي : 1N4148


| Parameter | symbol | 1N4148 | unit |
|-------------------------|-----------|--------|------|
| Maximum forward voltage | V_F | 1 | V |
| Maximum forward current | I_{AV} | 150 | mA |
| Power dissipation | P_{TOT} | 500 | mw |

4. المحول

| | | |
|-------------|-------------|-------|
| $U_{In}(v)$ | $U_{20}(v)$ | S(va) |
| 220 | 12 | 12 |

وثيقة الاجابة رقم 1




1. التحليل الوظيفي التنازلي:

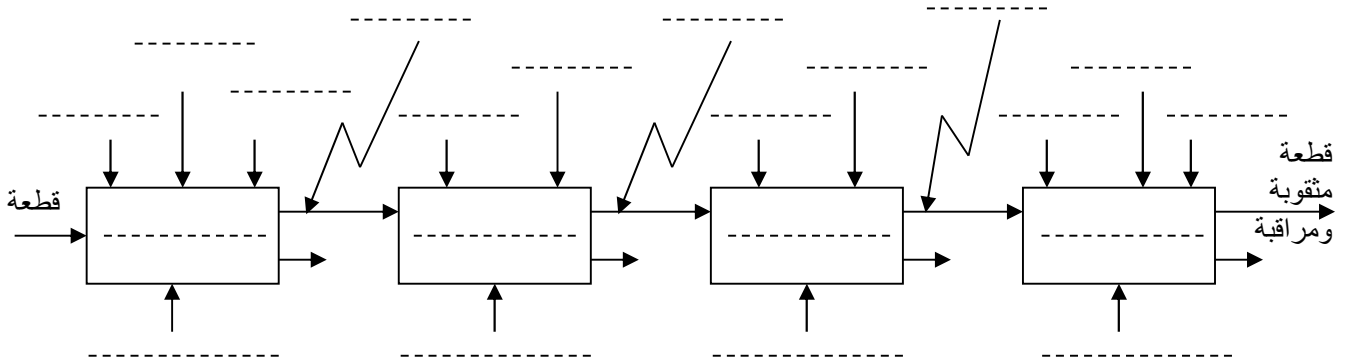



1- طاقة 2- تعليمات الاستغلال 3- تقرير

2. دائرة الاستطاعة للمحرك M_2 :


1 _____
2 _____
3 _____
N _____

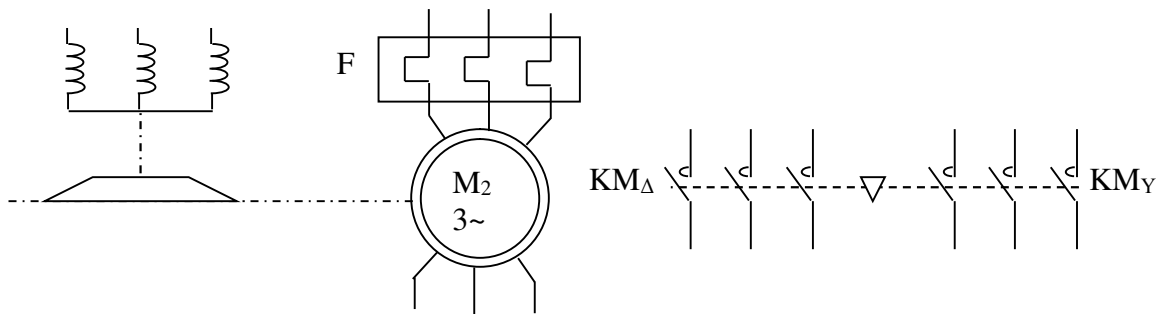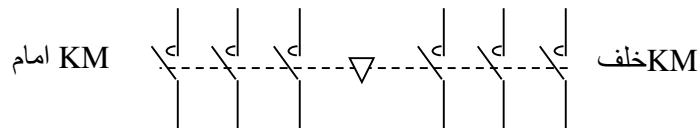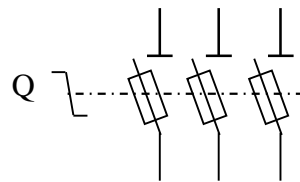


: -3

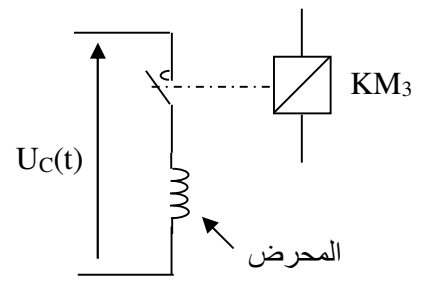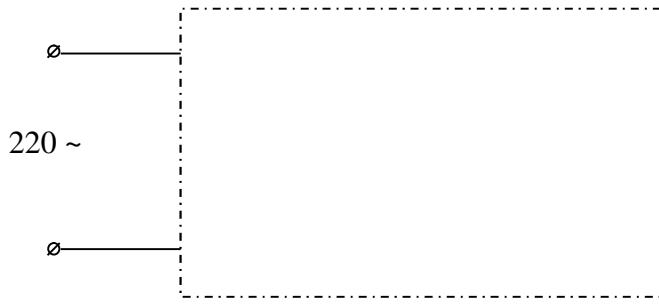


: -4

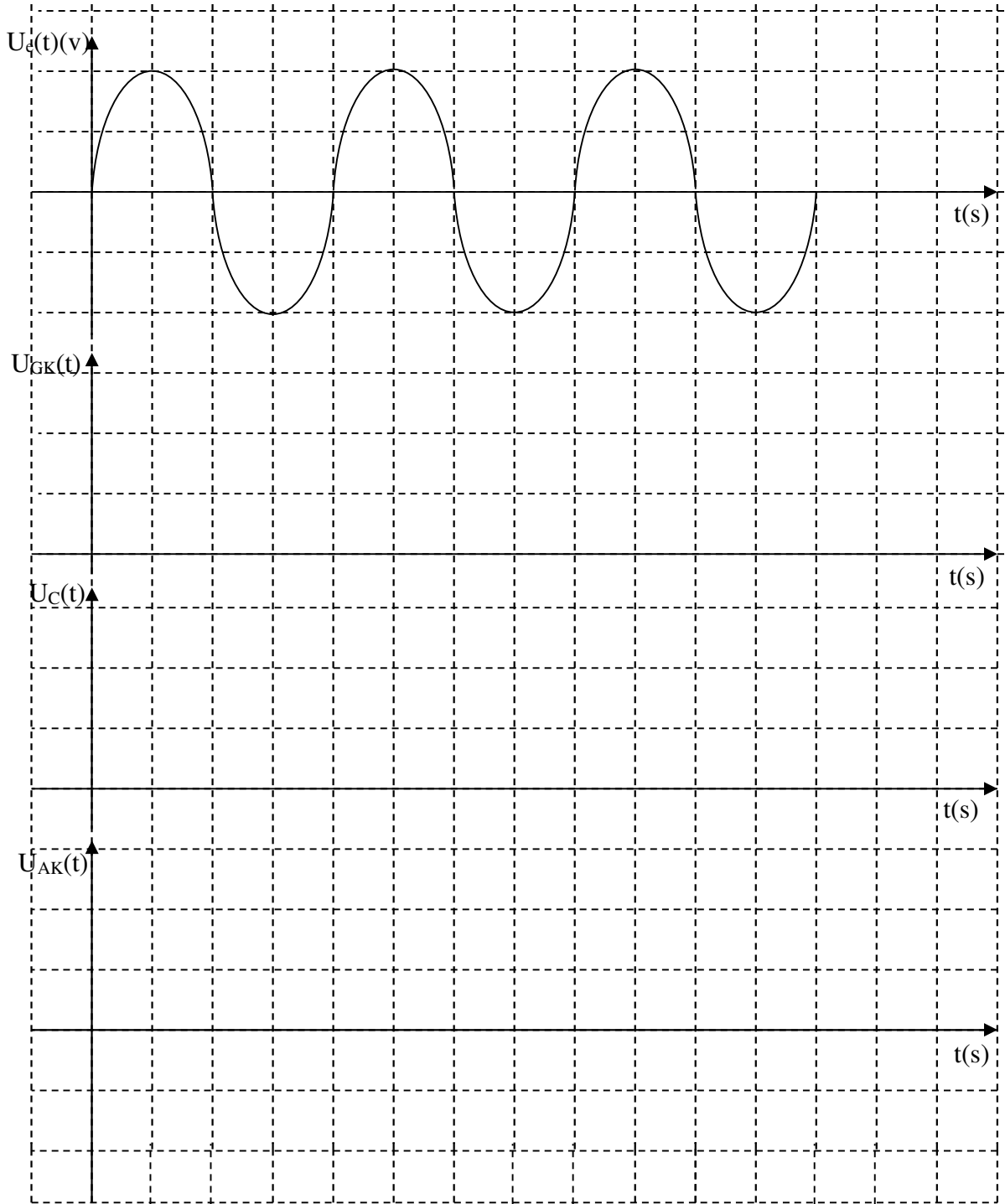


. التحليل الوظيفي التنازلي:

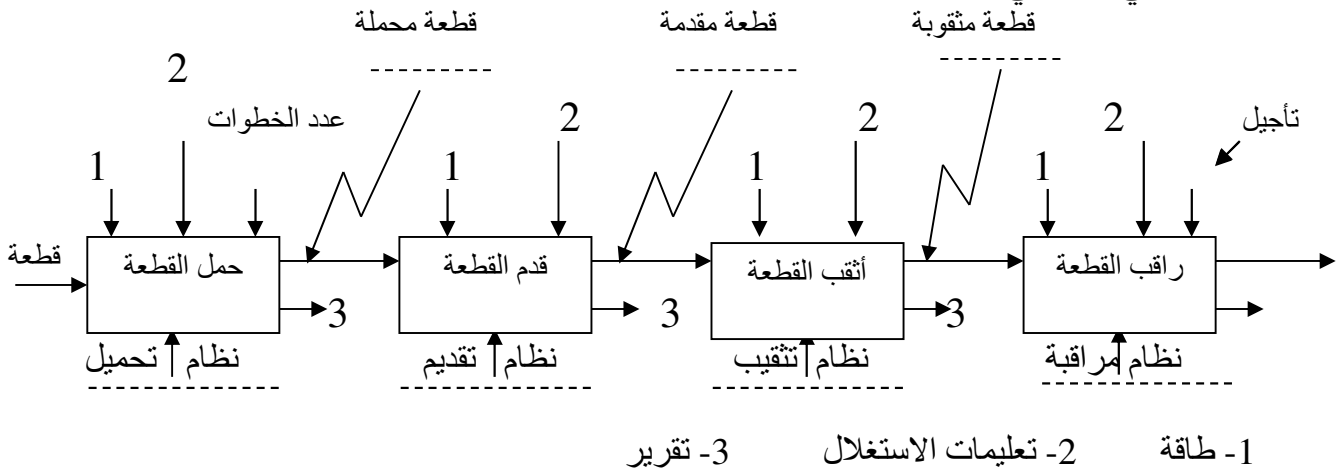


2. دائرة الاستطاعة للمحرك M_2 :

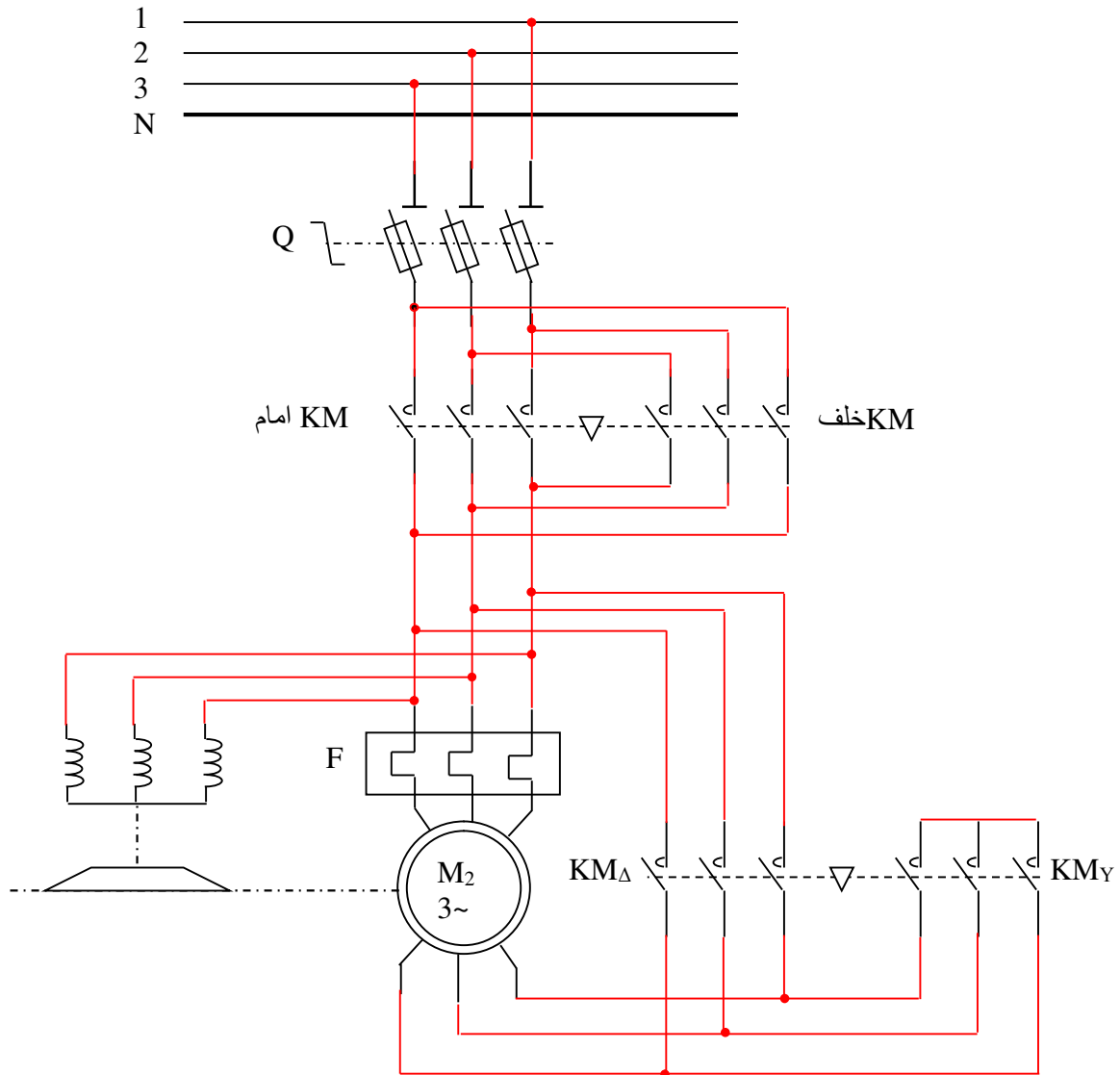

: -4

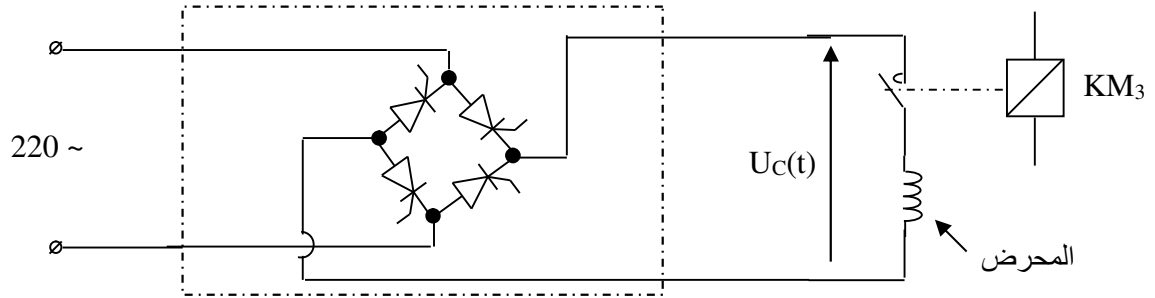

: -4

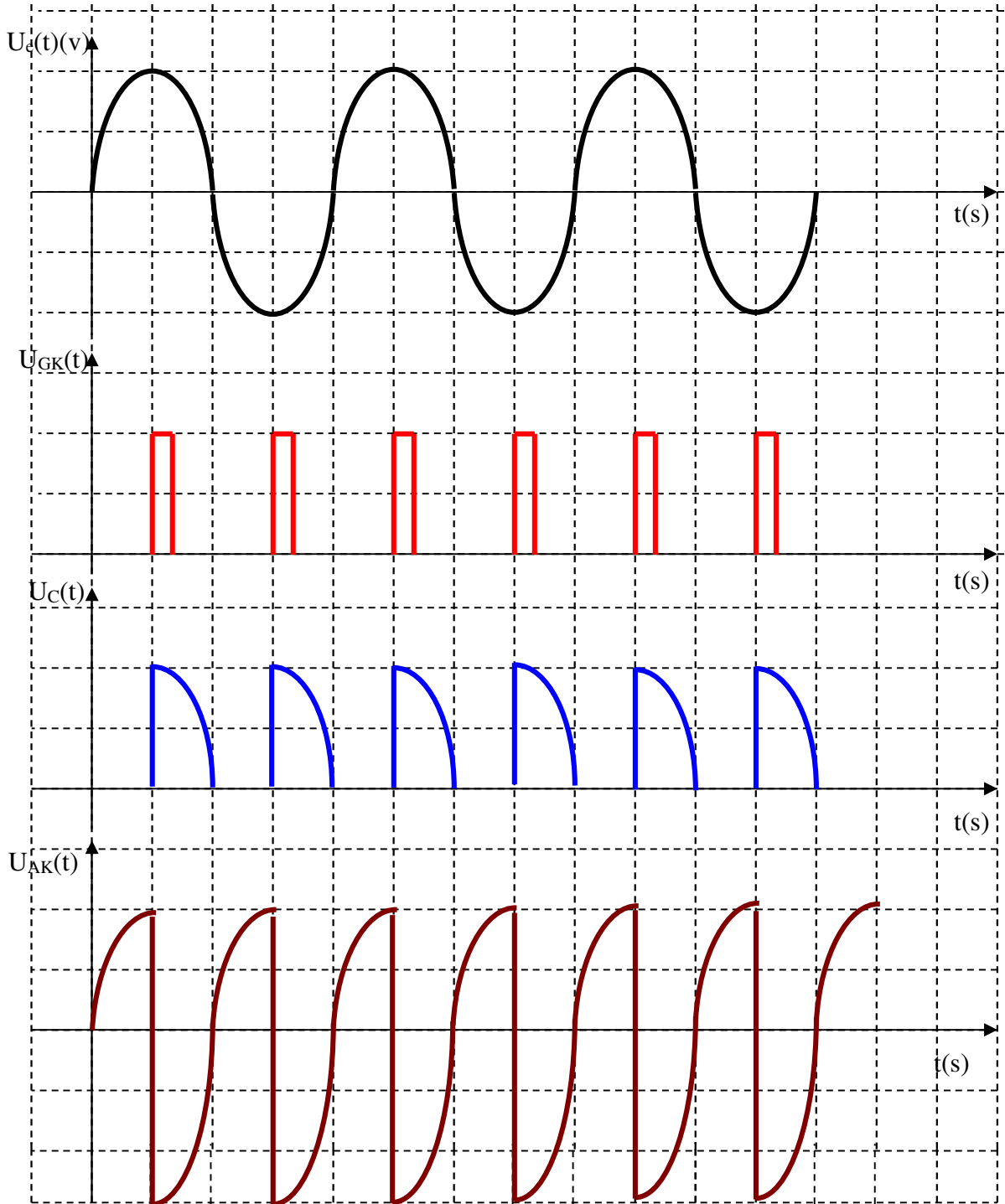

4 : عندما لا يوجد ثقب تنعكس الأشعة على قاعدة اترانزستور الضوئي T_2 ليصبح متشعبا ومنه $V_{CE SAT} = 0$
 $Y=0 \Leftrightarrow V_{CE} = V_{CC} \Leftrightarrow T_1$ حصر الترانزستور $V_{BE T2}=0$

عند وجود ثقب تحجب الأشعة عن اترانزستور T_2 ليصبح في حالة حصر وتصبح الوصلة قاعدة باعث لترانزستور T_1 مستقطبة في الاتجاه المباشر $\Leftrightarrow T_1$ في حالة تشعب $V_{ce} = 0V$ ومنه $y=1$

$$V_{CC} = L_2 I_2 + V_{CE SAT} \quad : 5$$

$$R_2 = \frac{V_{CC} - V_{BESAT}}{I_C} = \frac{V_{CC} - V_{BESAT}}{\beta I_B}$$

$$V_{CC} = R_1 I_B + V_{BE SAT}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BESAT}}{R_1} = \frac{5 - .06}{10^{-4}}$$

$$I = 4.4 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$R_2 = \frac{5 - 0.2}{100 \times 4.4 \times 10^{-4}} = \frac{4.8}{4.4} \times 100$$

$$R_2 = 108 \Omega$$

6: a : وظيفة الطابق الأول : تضخيم الإشارات الضعيفة باستعمال مضخم عملي .
 b : وظيفة الطابق الثاني مضخم استطاعة صنف β

$$V_e = 100 I + 10^3 I + V_A \dots\dots\dots(1)$$

$$V_e = R I = 100 I \Rightarrow I = V_e / 100 \dots(2)$$

$$V_e = 100 \cdot \frac{V_e}{100} + \frac{10^3 \cdot V_e}{100} + V_A$$

$$V_e = V_e + 10V_e + V_A$$

$$V_A = -10 V_e$$

$$|V_A| = 10 \times 0.5 \times \sqrt{2} = 5 \times \sqrt{2}$$

$$|V_A| = 5 \times \sqrt{2} \cdot V$$

c: أن يكون التوتر V_{be} للترانزستور يساوي توتر عتبة الثنائي D_1 أي $1V$

d : تكون نقطة الاستقرار السكوني للترانزستور T_3 في منطقة الحصر ($I_b = 0$) ونستعمل ترانزستورين متكاملين ليضخم كل واحد منها نوبة .

e: حساب المردود:

$$\eta = \frac{\pi V_{B.MAX}}{4 E} = \frac{\pi V_{A.MAX}}{4 E}$$
$$\eta = \frac{\pi 5 \cdot \sqrt{2}}{4 \cdot 15} = \frac{3.14 \times 5 \times \sqrt{2}}{4 \times 15}$$

$$\eta = 26.16\%$$

$$S = U_{20} \cdot I_{2n} \quad \text{:a: 7}$$
$$\Rightarrow I_{2n} = \frac{S}{U_{20}} = \frac{12}{12} = 1A$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_a - P_f - P_j}{P_a} = \frac{P_u}{P_u + P_f + P_j} = \frac{U_{20} I_{2n} \cos \varphi}{U_{20} I_{2n} \cos \varphi + P_f + P_j} \quad \text{:b}$$
$$\eta = \frac{12 \times 1 \times 0.8}{12 \times 1 \times 0.8 + 0.05 + 0.1} \quad \text{ت.ع:}$$
$$\eta = 98\%$$

$$V_{moy} = \frac{V_{\max}}{\pi} (\cos \omega t_r + 1) \quad \text{: 8}$$

$$V_{\max} = 220\sqrt{2} = 311V$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi 50 = 314 \text{ rd/s}$$

$$V_{moy} = \frac{311}{3.14} (\cos 314 \times 5 \times 10^{-3} + 1)$$

$$V_{moy} = 180 \text{ V}$$

$$P_a = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi \quad \text{:a: 9}$$

$$P_a = \sqrt{3} \cdot 220 \cdot 1 = 374 \text{ w}$$

$$n_s = \frac{60f}{p} \Rightarrow p = \frac{60f}{n_s} \quad \text{: b}$$

$$p = \frac{60 \times 50}{1500} = 1$$

$$2 = 2P = \text{عدد الاقطاب}$$

c: الانزلاق

$$g = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1460}{1500} = \frac{40}{1500} = 2.6\%$$

$$g = 2.6\%$$

$$P_{tr} = C_{tr} \cdot \Omega_s$$

$$\Rightarrow C_{tr} = \frac{P_{tr}}{\Omega_s} = \frac{60 \cdot P_{tr}}{2\pi n_s}$$

$$\Rightarrow C_{tr} = \frac{60 \cdot (p_a - p_{fs} - p_{js})}{2\pi n_s} \quad \Rightarrow C_{tr} = \frac{60 \cdot (374 - 6 - p_{js})}{2\pi \cdot 1500}$$

$$p_{js} = \frac{3}{2} r I^2 = \frac{3}{2} 0.24 = 0.36 w$$

$$\Rightarrow C_{tr} = \frac{60 \cdot (374 - 6 - 0.36)}{2\pi \cdot 1500} = 2.34 N.m$$

$$C_{tr} = 2.34 N.m$$

$$p_{jr} = g \cdot P_{tr} \quad : d$$

$$p_{jr} = g \cdot (p_a - p_{fs} - p_{js})$$

$$p_{jr} = 0.026 \cdot (374 - 6 - 0.36)$$

$$p_{jr} = 9.55 w$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} \quad : e$$

$$\eta = \frac{P_a - p_{fs} - p_{js} - p_{jr}}{P_a}$$

$$\eta = \frac{374 - 6 - 0.36 - 9.55}{374}$$

$$\eta = 95.7\%$$

10 : المحرك خطوة خطوة ذو مغناطيس دائم احادي القطبية اربعة اطوار .

عدد الخطوات = 4 خطوات كل خطوة 1mm

الدورة = 4mm

$$\text{عدد الدورات} = \frac{30}{4} = 7.5 \text{ دورة}$$