



ديسمبر 2019


المستوى: الأولى متوسط

المدة: 1.5 سا

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

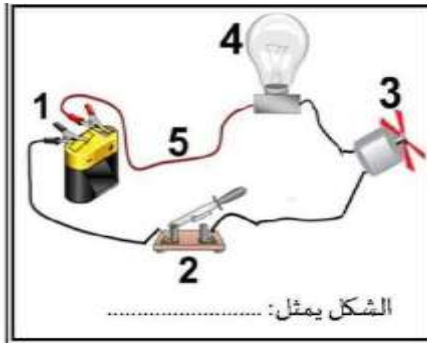

اليك الشكل المقابل:


الوثيقة 01

- 1) سم العناصر المرقمة.
- 2) اذكر وظيفة كل عنصر.

- 3) ارسم المخطط النظامي للشكل موضحا جهة التيار الكهربائي.
- 4) اذا عكسنا أسلاك العنصر 1 ماذا يحدث؟ علل.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

-لاحظ جيدا المخطط المقابل.

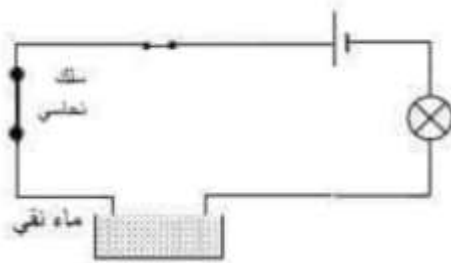

الوثيقة 02

1) هل يشتعل المصباح؟.....

لماذا؟.....

2) عندما نعوض الماء النقي ب (ماء+ملح) اكتب.

الملاحظة.....

الاستنتاج.....

3) نعوض السلك النحاسي بالمواد المبينة في الجدول التالي:

* اكمل الجدول التالي بوضع العلامة * في الخانة المناسبة:

| المواد | مسطرة بلاستيكية | خشب | ورق المنيوم | خشب مبلى | زجاج | حديد |
|--------|-----------------|-----|-------------|----------|------|------|
| ناقل | | | | | | |
| عازل | | | | | | |

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

1 . لاشتعال مصباح دلالاته $5v$ قام محمد بتركيب الدارة التالية حيث المولد يحمل الدلالة $1.5v$

- بعد غلق القاطعة ماذا تلاحظ؟

- نضيف عمودان آخران مماثلان للأول يحملان الدلالة $1.5v$. كيف يكون التوهج الآن؟


- كم تساوي قيمة البطارية بعد اضافة العمودان؟

2 . أراد زميل محمد أن يضيف مصباحا آخر دلالاته $5v$.

- كيف يقوم بربطه حتى يتوهج مثل المصباح الاول؟

-أرسم مخطط هذه الدارة مع العلم أن بها ثلاثة أعمدة $1.5v$ و مصباحين $5v$.

3 . اليك المخطط التالي:

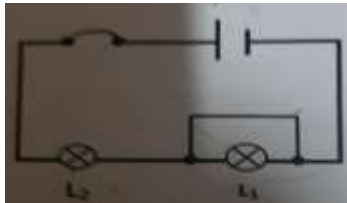

-نقوم بربط سلك ناقل بين طرفي المصباح $L1$

*ماذا يحدث للمصباح $L2$ ؟

*اعط 3 احتياطات أمنية الواجب اتخاذها في المنزل لتجنب هذه الدارة.

بالتوفيق

الاجابة النموذجية:

التمرين الاول:

1.

تسمية العناصر المرقمة: 1. المولد 2. القاطعة 3. المحرك 4. المصباح 5. الاسلاك **0.25 ن*5**

2.

1. المولد مصدر الطاقة الكهربائية.

2. القاطعة دورها التحكم في اشعال و اطفاء المصباح.


3. المحرك دوره الدوران...يحول الكهرباء الى حركة دورانية.

4. المصباح دوره التوهج.

5. الاسلاك دورها نقل الكهرباء من عنصر لآخر . **0.25 ن*5**

3.

رسم المخطط النظامي:

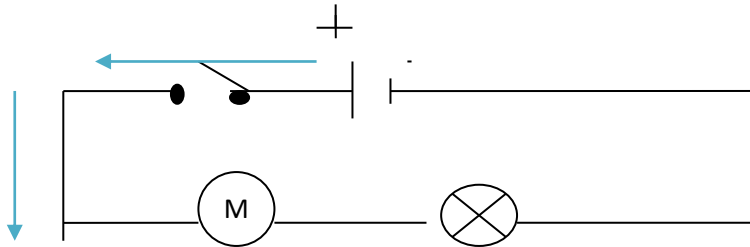

1.5 ن

4.

عند عكس أقطاب المولد

*يبقى المصباح متوهجا. لأن المصباح مربطاه متماثلان . **1 ن**

*يدور المحرك في الجهة المعاكسة . لأن العمود قطباه غير متماثلان. **1 ن**

التمرين الثاني:

0.5 ن

1) لا يتوهج المصباح.

0.5 ن

لأن الماء النقي غير ناقل للكهرباء.

2) عند تعويض الماء النقي بماء + ملح.

الملاحظة: يتوهج المصباح.
الاستنتاج: المحلول الملحي (ماء+ملح) ناقل للكهرباء.

1ن

3) اكمل الجدول:

| المواد | مسطرة بلاستيكية | خشب | ورق ألومنيوم | خشب مبلى | زجاج | حديد |
|--------|-----------------|-----|--------------|----------|------|------|
| ناقل | * | * | * | * | * | * |
| عازل | * | * | * | * | * | * |

0.5ن*6

الوضعية الإدماجية:

| العلامة | المؤشرات | المعايير الوجاهة |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| 0.5ن | ترجمة الوضعية بطريقة علمية سليمة | |
| 1ن 0.5ن 0.5ن 0.5ن | <p>1. نلاحظ توهج المصباح بشدة ضعيفة لأن دلالة المصباح أصغر من دلالة البطارية. *يكون التوهج عاديا. * 4.5v</p> <p>2. حتى يتوهج مثل المصباح الأول نربطه على التفرع. *الرسم</p> | الاستخدام السليم لادواة المادة |
| 2ن |  | |
| 1ن 1.5ن | <p>3. عند ربط سلك ناقل بين طرفي المصباح الأول تزداد شدة توهج المصباح الثاني. *الاحتياطات الأمنية هي: -تغليف الأسلاك. -إضافة منصهرات. -القاطع الآلي .</p> | |
| 0.25ن | التسلسل المنطقي للأفكار | الانسجام |
| 0.25ن | دقة الاجابة وضوح الخط تنظيم الاجابة | الاتقان |