


ديسمبر: 2019
المدة : 1سا ونصف

اختبار الفصل الاول في مادة العلوم الفيزيائية
المستوى: الاولى متوسط

التمرين الاول :

قام عمر بالتركيب المقابل (وثيقة-1) و أخبر أخته أنه عند الضغط على العنصر -2- يتوهج المصباح فقالت له أخته لا, لن يتوهج المصباح .

1- أيهما على صواب عمر أو أخته؟ لماذا ؟

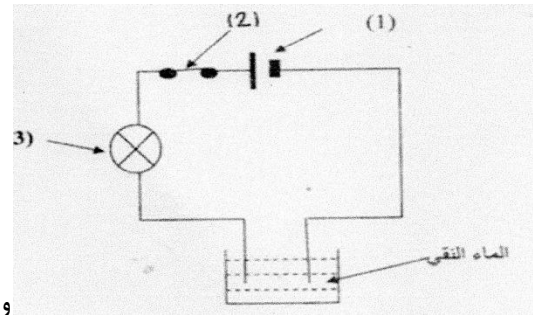

وثيقة-1-

2- ماذا تقترح على عمر ؟


3- أذكر اسم العناصر 1-2-3 وما دور كل عنصر ؟

التمرين الثاني :

اليك المخطط النظامي للدارة الكهربائية المبين في الوثيقة -2-

1- ما نوع الربط بين العنصرين L و M ؟

2- ماذا يحدث عند غلق العنصر K₂ ؟

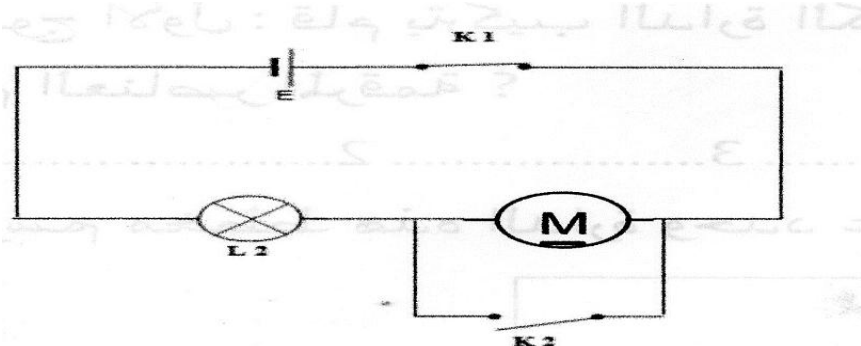

الوثيقة -2-

