

### التمرين الأول:

إليك العناصر الكهربائية التالية: عمود كهربائي، مصباح، قاطعة مفتوحة، أسلاك توصيل كلها موصولة مع البعض طرف بطرف مشكلة دائرة كهربائية مفتوحة.

1- أرسم هذه الدارة بإستعمال الرموز النظامية؟

إذا كانت دلالة العمود الكهربائي  $4.5V$  و دلالة المصباح  $9V$ .

2- كيف يشتغل المصباح؟ برر إجابتك.

3- ماهي دلالة المولد الذي يجعل المصباح يشتعل بشكل عادي؟

### التمرين الثاني:

لاحظ التركيبين التاليين (دلالة كل المصابيح  $3.8V$ ):


1- أعد رسم المخطط النظامي لكل تركيب؟

2- ماهي نوع الربط في كل تركيب؟


3- كيف يكون التوهج في كل تركيب؟

4- ماذا يحدث عند إحترق مصباح في كل تركيب؟

5- أي التركيبين يصلح لإستعماله في المنازل؟

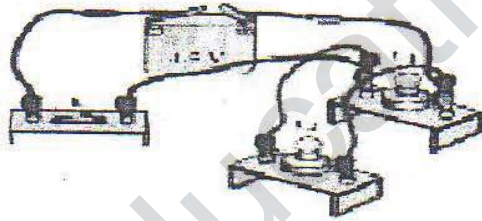


التركيب 2

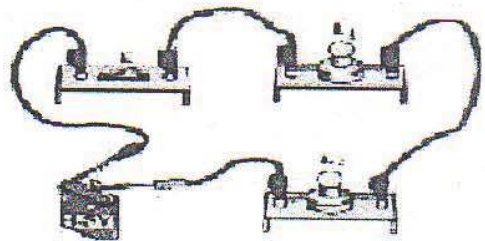

التركيب 1
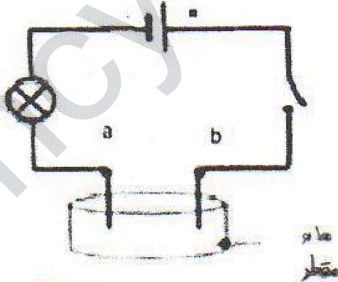
### وضعية الإدماج:

قمت مع زميلك بتحقيق الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل المقابل حيث ووضعت بين النقطتين a و b أجسام من مواد مختلفة.



1- ما الهدف من هذه الدارة؟

2- ماذا يحدث للمصباح عند غلق القاطعة؟

3- ما الحل الذي تقترحه؟

4- تضع بين النقطتين الأجسام التالية الموجود في الجدول، أكمله.

الجسم	نحاس	مسطرة بلاستيكية	قطعة معدنية	زجاج
حالة المصباح				
إستنتاج				