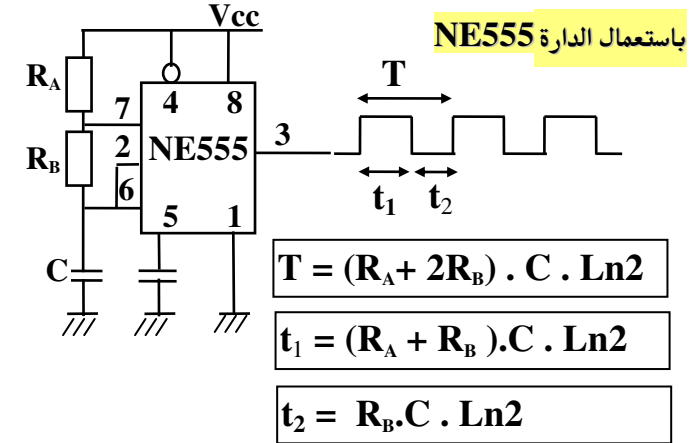


الخطى التعاقبي


التوقيتة H



النسبة الدورية :

$$\alpha = \frac{t_1}{T} = \frac{R_A + R_B}{R_A + 2R_B}$$

من أجل الحصول على إشارة مربعة 50%

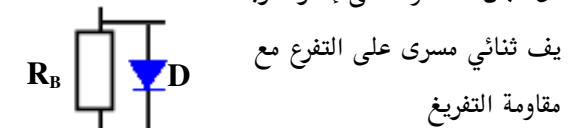

$$\alpha = \frac{t_1}{T} = \frac{R_A}{R_A + R_B}$$

مع : $R_A = R_B$


$$T = 2 R_A \cdot C \cdot \ln 2$$

للحصول على تواتر قابل للضبط

نضيف مقاومة متغيرة P في دارة الشحن أو التفريغ

01

باستعمال الدارة البوابات المنطقية

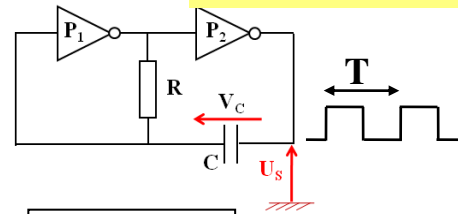

$$T = 2.2RC$$

$$\alpha = 0.5$$

يمكن استبدال بوابات النفي في التركيب بوابات 'نفي و' أو 'نفي أو'

التأجيل

باستعمال الخلية RC

نستعمل العلاقة :

$$V_c = V_{cc}(1 - e^{-t/RC})$$

وذلك حسب الدارة الموجودة

باستعمال العدادات

$$\Delta t = T \cdot N$$

- اذا كان العداد ذو طولية كاملة :

$$N = 2^n - 1$$

- اذا كان العداد ذو طولية غير كاملة :


$$2^{n-1} \leq N \leq 2^n$$

Δt : زمن التأجيل T : دور إشارة التوقيتة .

N : طولية العداد / n : عدد القلايات اللازمة لانجاز العداد


02

باستعمال الدارة NE555

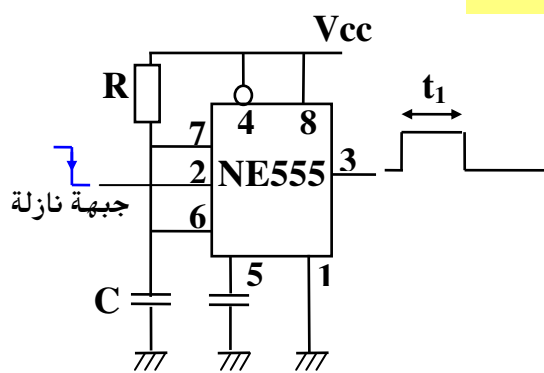


$$\Delta t = t_1 = RCLn3$$

دائرة الإرجاع إلى الصفر

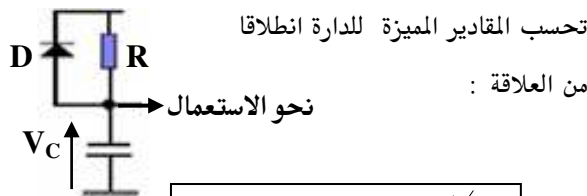

$$V_c = V_{cc}(1 - e^{-t/RC})$$

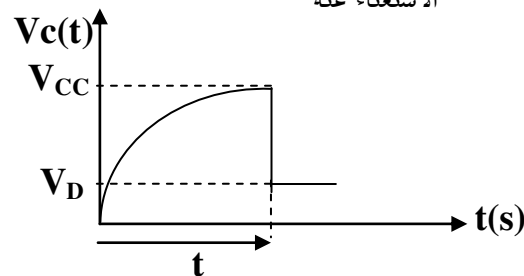ثنائي المسرى D : استعمل من أجل التفريغ الخطي للمكثف ويمكن الاستغناء عنه



بحيث t المدة الزمنية للنسبة الواجب تطبيقها للتأثير على الدارة التعاقبية حتى يتم إرغامها للصفر .

03

$$P_u = \frac{U_s \cdot \hat{I}_s}{\sqrt{2}} = \frac{U_s^2}{2 \cdot R_U}$$

الاستطاعة المفيدة

تكون هذه الإستطاعة أعظمية من أجل : $U_s = V_{CC}$

$$P_{u \max} = \frac{V_{CC}^2}{2 \cdot R_U}$$

الاستطاعة المبذولة من طرف التركيب

$$P_d = P_a - P_u$$

$$P_d = \frac{\hat{U}_s (4V_{CC} - \pi)}{2 \cdot \pi \cdot R_U}$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\hat{U}_s}{V_{CC}}$$

المردود


يكون هذا المردود أعظمي من أجل : $\hat{U}_s = V_{CC}$

$$\eta_{\max} = \frac{\pi}{4} = 0.785$$

دور الثنائيتين D_1 و D_2 : ازالة التشوه الناتج عن توتر العتبة V_{BE}

دور الثنائيتين R_1 و R_2 : استقطاب الثنائيتين D_1 و D_2

مقحل دارلنطون

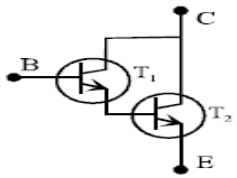

يسمح برفع معامل التضخيم السكوني β

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \beta_1 \cdot \beta_2$$

بحيث :

تفسير بعض الأوامر :

Init / G.P.N (1),(3-2) : أمر بالتهيئة صادر

من متمن القيادة والتهيئة لمتنمن تنسيق الأشغولات بتهيئة الاشغولة (1) وتنشيط المرحلة (3-2)

F / G.C.I (100) : أمر بالإرغام صادر من متمن

الأمن لمتنمن القيادة والتهيئة بتنشيط المرحلة (100) و

تحميل بقية المراحل

F / GPN1 (10,20,30) : أمر بالإرغام صادر


من متمن الأمن لمتنمن تنسيق الأشغولات 1 بتحميل جميع

المراحل وتنشيط المراحل (10,20,30)

وظيفة تضخيم الاستطاعة

تضخيم الاشارات التماثلية

مضخم صنف B

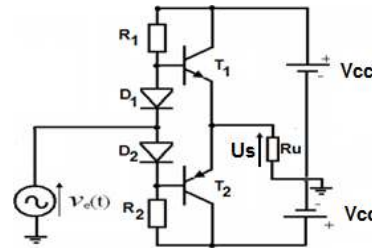

الاستطاعة المتصلة


$$P_a = \frac{2 \cdot V_{CC} \cdot \hat{U}_s}{\pi \cdot R_U}$$

تكون هذه الإستطاعة أعظمية من أجل :

$$P_{a \max} = \frac{2 \cdot V_{CC}^2}{\pi \cdot R_U}$$

$$\left. \begin{array}{l} \hat{I}_s = I_{Csat} \\ \hat{U}_s = V_{CC} \end{array} \right\}$$


دائرة ضد الارتداد

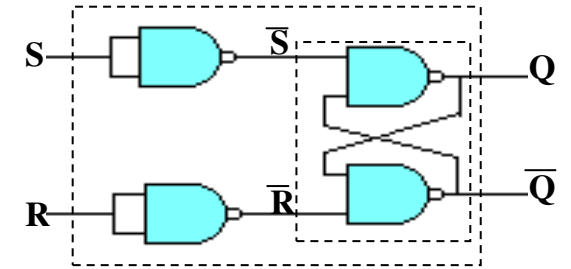

عبارة عن القلاب RS أو القلاب $\overline{RS}$ و هو دائرة ضد الارتداد لإقصاء الارتدادات الناتجة عن المماسات .

وظيفة التحكم

تفسير متمن الأمن :

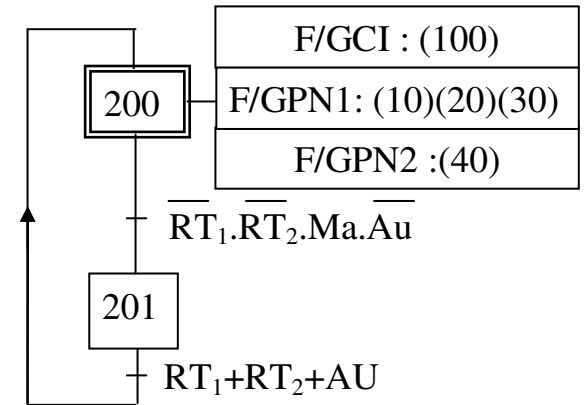

عند ظهور خلل في أحد المحركين أو الضغط على التوقف الاستعجالي يعمل متمن الأمن على توقيف GPN1 و GPN2 وذلك بإرغام كل أشغولة إلى مرحلتها الابتدائية ، و إرغام GC إلى مرحلته الابتدائية كذلك ، بعد إصلاح الخلل و بعد إعادة التسليح نمر إلى الإنتاج العادي من جديد .

$N = B_{n-1}B_{n-2} \dots B_1B_0$ / مقدار رقمي (المدخل)

B_0 : الرقم (bit) الأقل وزنا (LSB)

B_{n-1} : الرقم الأكبر وزنا (MSB)

n : عدد الأبيات (الأرقام) المكونة للمقدار N

V_s : مقدار تماثلي (المخرج)

V_{ref}^+ ، V_{ref}^- : التوترات المرجعية تحدد القيم العظمى V_{max}

و القيمة الصغرى V_{min} للتوتر V_s

$$V_{PE}(V_{FS}) = V_{s \max} - V_{s \min}$$

قيمة توتر المدخل الموافقة لـ MSB: تمثل نصف التوتر في كامل السلم

إذا كان: $V_{max} = 0$ أو $V_{min} = 0$ فإن المستبدل: أحادي القطبية

أما إذا كان $-\frac{V_{pe}}{2} \leq V_s \leq +\frac{V_{pe}}{2}$ فالمستبدل: ثنائي القطبية

خطوة التبديل (quantum) قيمة توتر المدخل الموافقة

$$q = \frac{V_{PE}}{2^n - 1}$$

لـ LSB (الفرق في توتر الخروج الموافق

لمدخلين رَقْمِيَّين متتابعين)

$$V_s = q \cdot N_{10}$$

مستبدل أحادي القطبية:

مستبدل ثنائي القطبية:

$$V_s = q \cdot N_{10} - \frac{V_{pe}}{2}$$

Résolution r التباين


$$r = \frac{1}{2^n - 1}$$

يمثل دقة المستبدل

$V_{GS} = 0 \Leftarrow$ المقحل مانع $\Leftarrow$ المقحل عبارة عن قاطعة مفتوحة.

$V_{GS} > 0 \Leftarrow$ المقحل مشبع $\Leftarrow$ المقحل عبارة عن قاطعة مغلقة.

الترياك (Triac)

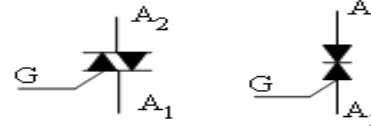

وظيفته التحكم مباشرة في الحملية بالتناوب انطلاقا من اشارة ضعيفة مطبقة على الزناد


الترياك الضوئي



يستعمل كرابط منسجم بين دائرة التحكم و دائرة الاستطاعة (يستعمل لحماية دائرة التحكم ذات التوتر الضعيف (حوالي 5V) من تأثيرات دائرة الاستطاعة ذات التوتر الكبير عند استعمال الترياك في التبديل) .


المستبدلات

المستبدل الرقمي التماثلي

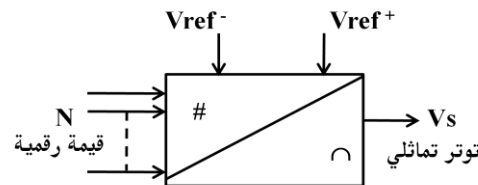


تضخيم الاشارات المنطقية


المقحل MOS (MOSFET)

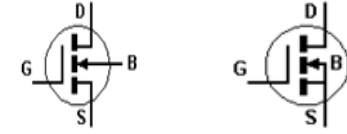


وظيفته التضخيم الكل أو اللاشيء

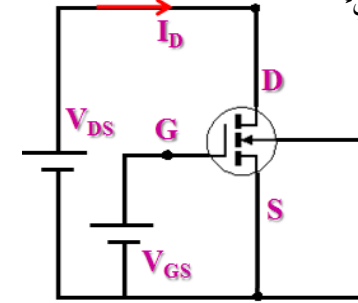

ميزة الخروج

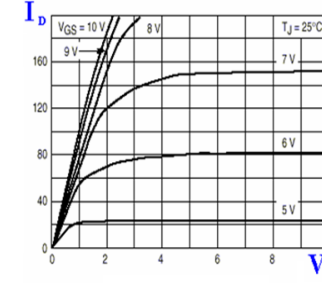

ميزة التحويل

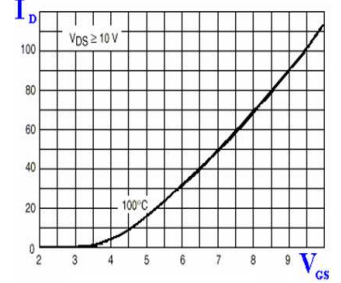

عند تطبيق توتر التحكم V_{GS} و عندما يصل هذا الأخير إلى قيمة محددة تسمى توتر العتبة (V_{th}) يبدأ المقحل في التميرير إذ يسري فيه تيار من D إلى S يسمى تيار المصرف I_D . بحيث:

$$I_D = K(V_{GS} - V_{th})^2$$

K: معامل الكسب (mA / V^2)

V_{th} : توتر العتبة

المحول

علاقة بوشرو : $U_2 = 4.44 \cdot S \cdot f \cdot N_2 \cdot B_{\max}$

المحول المثالي

نسبة التحويل $m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$

الاستطاعات : $S_1 = S_2$: الاستطاعة الظاهرية

الاستطاعة الفعالة : $P_1 = P_2$

الاستطاعة الارتكاسية : $Q_1 = Q_2$

فرق الطور : $\phi_2 = \phi_1$

في هذه الحالة نعتبر : $U_{20} = U_2$

المحول الحقيقي

نسبة التحويل $m_0 = \frac{U_{20}}{U_{1N}} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_{1CC}}{I_{2CC}}$


الاستطاعة الفعالة $P_1 = U_1 I_1 \cos \phi_1$, $P_2 = U_2 I_2 \cos \phi_2$

لاستطاعة المفاعلة $Q_1 = U_1 I_1 \sin \phi_1$, $Q_2 = U_2 I_2 \sin \phi_2$

الاستطاعة الظاهرية $S = U_{1N} I_{1N} = U_{2N} I_{2N}$

المردود $\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_1 - P_f - P_j}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_f + P_j}$

المستبدل التماثلي الرقمي

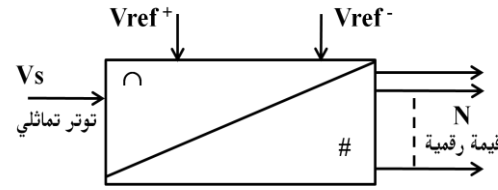

خطوة التبديل (quantum)

$$q = \frac{V_{PE}}{2^n}$$

التباين Résolution r

$$r = \frac{1}{2^n}$$

خطأ التكميم الأعظمي

عتبة التبديل q :

$$e_{\max} = \pm q$$

عتبة التبديل q/2 :


$$e_{\max} = \pm \frac{q}{2}$$

دائما و بالنسبة للمستبدلين نستعمل

$$V_{PE} = V_{ref}^+ - V_{ref}^-$$

ارجع الى الكراس


مستبدل CNA بسلم مقاومات متزنة :

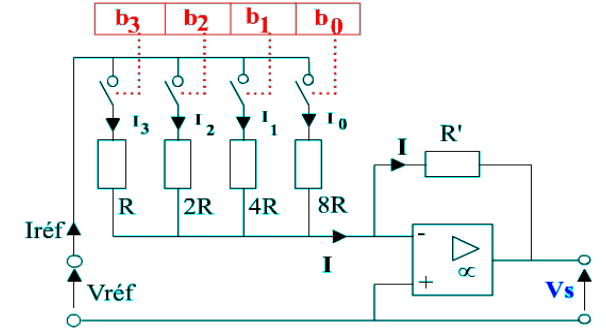

$$q_I = \frac{V_{ref}}{R}$$

$$I_{out} = q_I (b_0 \cdot 2^0 + b_1 \cdot 2^1 + \dots + b_{n-1} \cdot 2^{n-1})$$

مستبدل CNA بسلم مقاومات R-2R :

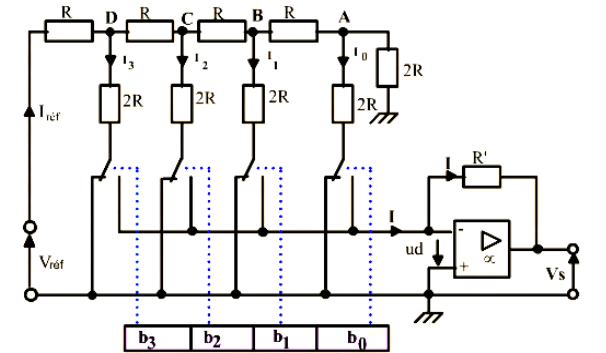

$$I_{out} = \frac{I_{ref}}{2^n} (B_0 \cdot 2^0 + B_1 \cdot 2^1 + \dots + B_{n-1} \cdot 2^{n-1})$$

$$= q_I \cdot N$$

ارجع الى الكراس لاستكمال باقي العلاقات

$$Z_S = m_0^2 \cdot Z_P = m_0 \cdot \frac{U_{1CC}}{I_{2CC}}$$

يمكن قياس R_1 و R_2 بالطريقة الفولط أمبير مترية في المستمر

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} \quad , \quad R_2 = \frac{U_2}{I_2}$$

الهبوط في التوتر

الهبوط في التوتر يتعلق بتيار الحمل و طبيعتها


$$\Delta U_2 = U_{20} - U_2 = (R_S \cdot \cos \varphi_2 \pm X_S \cdot \sin \varphi_2) \cdot I_2$$

- : حمولة سعوية + : حمولة حثية

$$\Delta U_2 = R_S \cdot I_2$$

من أجل حمولة مقاومة :

التقويم المتحكم أحادي الطور

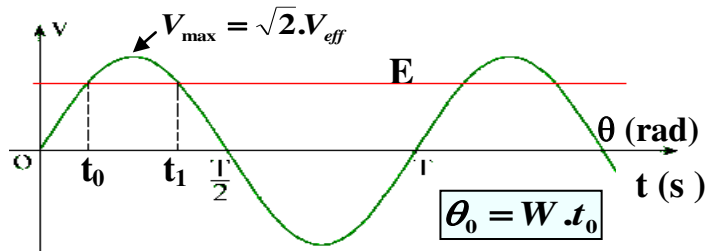

التوتر المتوسط بين طرفي حمولة مقاومة :

$$\bar{U}_R = \frac{\hat{V}}{2\pi} \cdot (1 + \cos \alpha)$$

التقويم أحادي النوبة

الردية الكلية للتسرب المرجعة للأولي

$$X_P = X_1 + \frac{X_2}{m_0^2}$$


$$X_P = \sqrt{Z_P^2 - R_P^2}$$

الممانعة الكلية للتسرب المرجعة للأولي

$$Z_P = \sqrt{R_P^2 + X_P^2}$$

$$Z_P = \frac{U_{1CC}}{I_{1CC}}$$

الارجاع للثانوي

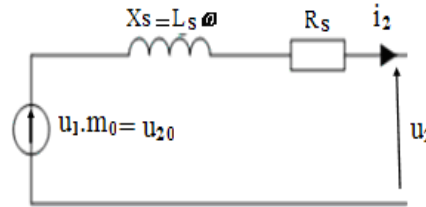

المقاومة الكلية للتسرب المرجعة للثانوي

$$R_S = m_0^2 R_1 + R_2$$

$$R_S = m_0^2 \cdot R_P = \frac{P_{1CC}}{I_{2CC}^2}$$

الردية الكلية للتسرب المرجعة للثانوي

$$X_S = m_0^2 X_1 + X_2$$

$$X_S = \sqrt{Z_S^2 - R_S^2}$$

الردية الكلية للتسرب المرجعة للثانوي

$$Z_S = \sqrt{R_S^2 + X_S^2}$$

يكون المردود أعظميا عندما $P_j = P_f$

في الفراغ (الضياعات في الحديد) : $P_{10} = U_1 I_{10} \cos \varphi_{10}$

$$P_{10} = P_f$$

في القصر (الضياعات في النحاس) $P_{1cc} = R_s I_{2cc}^2$

$$P_j = R_1 I_{1cc}^2 + R_2 I_{2cc}^2$$

$$P_{1cc} = P_j$$


$$P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2$$

في حالة حمولة


الضياعات = الضياعات في الحديد (المغناطيسية)

+ الضياعات في النحاس (جول)

الممانعات المنقولة :

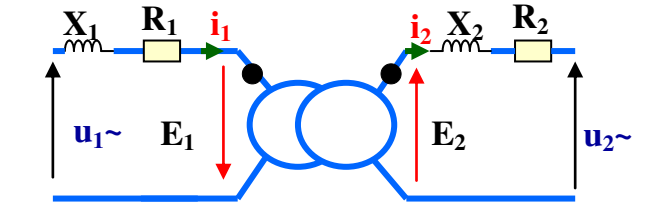


الارجاع للأولي

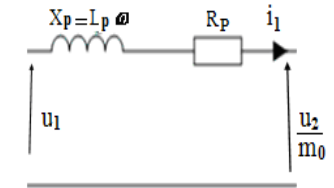

$$R_P = R_1 + \frac{R_2}{m_0^2}$$

$$R_P = \frac{P_{1CC}}{I_{1CC}^2}$$

المقاومة الكلية للتسرب المرجعة للأولي

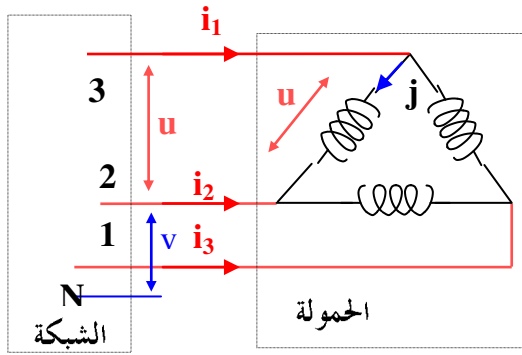

الاستطاعة المتصلة

$$P = \sqrt{3}UI \cos \varphi$$

(W) : الاستطاعة الفعالة

$$Q = \sqrt{3}UI \sin \varphi$$

$$= P \tan \varphi$$

(VAR) : الاستطاعة الارتكاسية

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$= \sqrt{3}UI$$



(VA) : الاستطاعة الفعالة

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

معامل الاستطاعة :

قياس الاستطاعة بطريقة الواطمترين :


$$P = P_1 + P_2 = \sqrt{3}(P_1 - P_2)$$

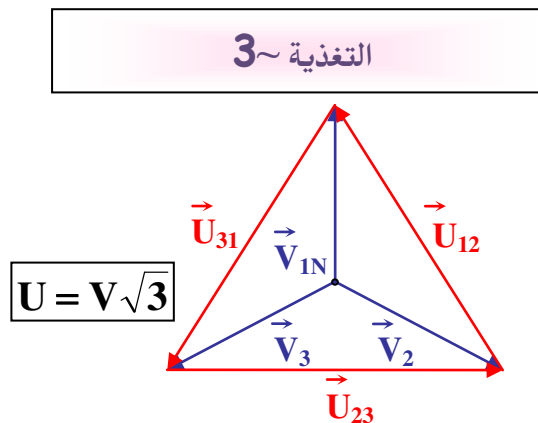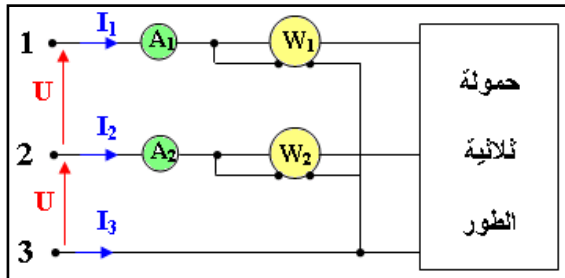

التكبييل النجمي

كل حمولة : مطبق عليها توتر بسيط v

ويجتازها تيار حمولة (خط) i

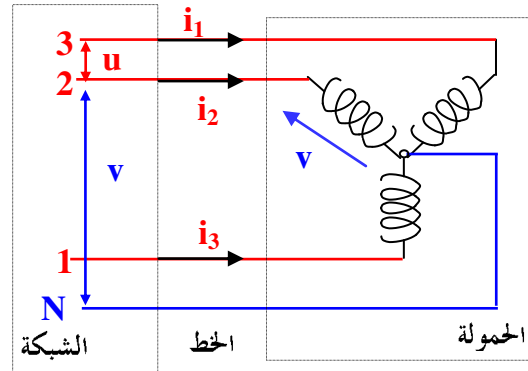

التكبييل النجمي

كل حمولة : مطبق عليها توتر مركب U

ويجتازها تيار حمولة j

$$I = J\sqrt{3} \quad \text{بحيث :}$$

- القيمة المتوسطة لتيار المباشر المار في المقذاح $\bar{I}_T = \bar{I}$

- التوتر العكسي الأعظمي بين طرفي المقذاح خلال النوبة السالبة $\hat{V}_{Th} = \hat{V}$

$$\bar{U}_R = \frac{\hat{V}}{\pi} (1 + \cos \alpha)$$

التقويم ثنائي النوبة

بالنسبة لجسر غرايتز

- القيمة المتوسطة لتيار المباشر المار في المقذاح $\bar{I}_T = \frac{\bar{I}}{2}$

- التوتر العكسي الأعظمي بين طرفي كل مقذاح $\hat{V}_{Th} = \hat{V}$

بالنسبة لحول ذو نقطة وسطية

- القيمة المتوسطة لتيار المباشر المار في المقذاح $\bar{I}_T = \frac{\bar{I}}{2}$

- التوتر العكسي الأعظمي بين طرفي كل مقذاح $\hat{V}_{Th} = 2\hat{V}$

بالنسبة لكل أنماط التقويم

$$\bar{I} = \frac{\bar{U}_R}{R} \quad \text{القيمة المتوسطة للتيار الذي يجتاز الحمولة :}$$

زاوية تأخر القذح α_0 حيث $0 \leq \alpha_0 \leq \pi$

$$t_\alpha = \frac{\alpha_0}{\omega} \quad \text{زمن تأخر القذح}$$

$$\beta = \pi - \alpha_0 \quad \text{زاوية التمرير}$$

$$t_\beta = \frac{\beta}{\omega} \quad \text{زمن التمرير}$$

سعة المكثفات الواجب إضافتها لتحسين معامل إستطاعة منشأة

$$C = \frac{P(tg \varphi_1 - tg \varphi_2)}{3\omega U^2}$$

φ_1 : قبل وضع المكثفات

φ_2 : بعد وضع المكثفات

المحرك اللاتزامني ~3

$$N_s = \frac{f}{P} 60$$

سرعة التزامن N_s :

$$g = \frac{N_s - N_r}{N_s}$$

الانزلاق g :

سرعة الدوار N_r : $N_r = (1 - g) N_s$

7 في الفراغ : $N_r = N_s \Rightarrow g = 0$
في حالة توقف : $N_r = 0 \Rightarrow g = 1$
بالحمولة : $N_r < N_s \Rightarrow g < 1$

تواتر التيارات المتحرزة (تواتر الدوار) $f_r = g \cdot f$

$$P_{js} = 3 r I^2 \quad \text{الربط } Y$$

$$P_{is} = r I^2 \quad \text{الربط } \Delta$$

$$P_{js} = (3/2) R I^2 \quad \text{الربط } \Delta \text{ أو } Y$$

مقاومة اللف الواحد للسكن : r

مقاومة لفين للسكن : R

العزم الكهرومغناطيسي :

$$C_{em}(T_{em}) = \frac{P_{tr}}{2\pi N_s} 60$$

العزم الميكانيكي :


$$C_m = \frac{P_{tr} - P_{jr}}{2\pi N_r} 60$$

العزم المفيد :

$$C_u = \frac{P_u}{2\pi N_r} 60$$

الرافعات و الموزعات

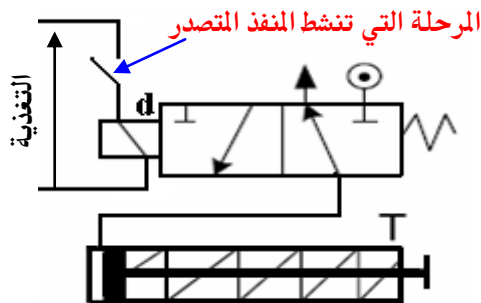رافعة أحادية المفعول متحكم فيها بموزع 2/3



$$P_e(P_{tr}) = P_a - (P_{js} + P_{fs})$$

$$P_u = P_a - (P_{js} + P_{fs} + P_{jr} + P_m)$$

الحصيلة الطاقوية

الاستطاعة المتتعة

$$P_a = \sqrt{3}UI\cos\varphi$$

الضياعات المغناطيسية

P_{fs} في الساكن = ثابت

الضياعات بمفعول جول

P_{js} في الساكن = ثابت

العزم الكهرومغناطيسي

الاستطاعة المرسلة للدوار

$$P_{tr} = C_{em} \cdot (2\pi \cdot N_s)$$

الضياعات المغناطيسية

في الدوار ≈ 0

الضياعات بمفعول جول في

الدوار P_{jr}

الاستطاعة الميكانيكية

$$P_m = C_m \cdot (2\pi \cdot N_r)$$

الضياعات الميكانيكية

P_{mec} = ثابت


الاستطاعة المفيدة

$$P_u = C_u \cdot (2\pi \cdot N_r)$$


العزم المفيد

ملخص قوانين مادة الهندسة الكهربائية للسنة الثالثة ثانوي تقني رياضي

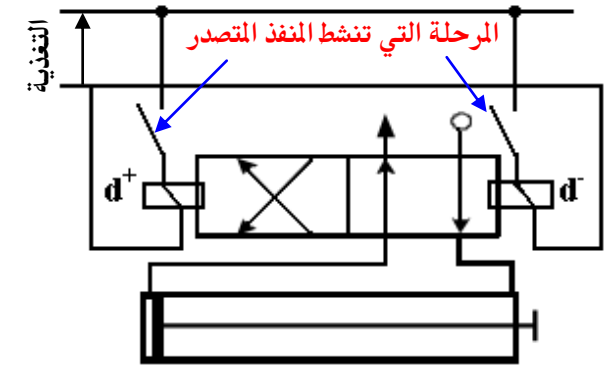رافعة ثنائية المفعول متحكم فيها بموزع 2/4



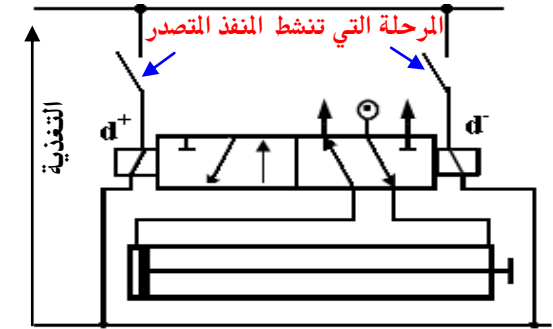رافعة ثنائية المفعول متحكم فيها بموزع 2/5



أضف باقي العلاقات:

أرجو منكم :

- 1- تخصيص نصف الساعة الأولى لقراءة الموضوعين.
 - 2- التركيز و القراءة الجيدة للموضوعين والبدء بالإجابة على الأسئلة السهلة من الموضوع المختار.
 - 3- استغلال كامل الوقت المخصص للاختبار.
- موفقون إن شاء الله في شهادة البكالوريا