

## الوقاية من أخطار التيار الكهربائي Prévention des dangers du courant électrique

### I - البحث عن عطب كهربائي

يدل عدم إضاءة مصباح في دارة مغلقة بها مولد ملائم للمصباح على وجود عطب كهربائي في هذه الدارة .

#### 1- أسباب العطب الكهربائي

- تعزى الأعطاب الكهربائية إلى عدة أسباب أهمها :
- إستهلاك العمود وتحقق من ذلك بقياس توتره بفولطمتر أو بمراقبته بمصباح شاهد .
- إتلاف المصباح وتحقق من ذلك بتعويضه بمصباح شاهد .
- خلل في قاطع التيار أو سوء استعماله وتحقق من ذلك بإزالته وغلط الدارة مباشرة بدونه .
- تقطع أحد الأسلاك أو عدم تماس أحد الأطراف بأحد المرابط وللتأكد من ذلك تتم مراقبة كل سلك بواسطة مصباح شاهد بعد التأكد من طريقة الربط .


#### ب - خلاصة

للبحث عن عطب في دارة كهربائية نربط المصباح الشاهد على التوازي بين مرطبي كل عنصر من عناصرها ، ونستنتج أن العطب يكمن في العمود في حالة عدم إضاءة المصباح بين قطبيه . بينما يتجلى في عنصر آخر إذا أضاء المصباح الشاهد بين طرفيه .

### II- الدارة القصيرة court-circuit
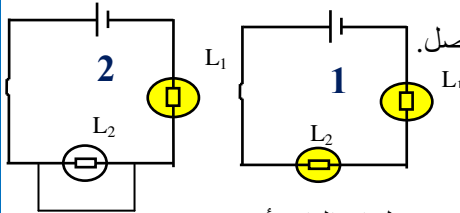
#### 1- تجربة

ننجز دارة مكونة من مولد ومصباحين على التوالي ثم نربط مرطبي المصباح  $L_2$  بسلك موصل .



#### 2 - ملاحظة

في التركيب 1 إضاءة المصباحين ضعيفة وفي التركيب 2 لا يضيء المصباح  $L_2$  بينما تزداد إضاءة المصباح  $L_1$  .

#### 3- إستنتاج وتفسير

عدم إضاءة المصباح راجع إلى عدم مرور التيار عبره مما يدل على أنه مر عبر السلك المضاف ونقول إن الدارة أصبحت قصيرة .


#### 4- خلاصة

تحدث دارة قصيرة عند ربط مرطبي ثنائي قطب بسلك موصل أو عند التقاء سلكين عاريتين .

### III- أخطار الدارة القصيرة والوقاية منها
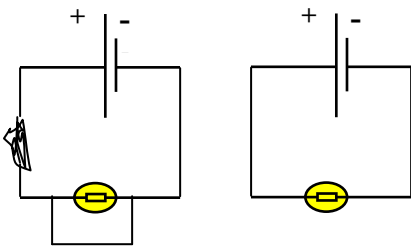
#### 1- تجربة

ننجز دارة بسيطة وندرج فيها قطبيلة جكس على التوالي ثم نقصر الدارة بين مرطبي المصباح



#### 2 - ملاحظة وتفسير

عند حدوث دارة قصيرة نلاحظ إنطفاء المصباح وإحتراق صوف الحديد ( الجكس ) مما يدل على إرتفاع درجة الحرارة في الدارة بسبب إرتفاع شدة التيار الكهربائي .

#### 3- خلاصة

يؤدي حدوث دارة قصيرة إلى إزداد شدة التيار في الدارة مما يسبب في إرتفاع درجة الحرارة الأمر الذي قد يؤدي إلى إتلاف العناصر الأخرى للدارة وإلى إندلاع حريق

#### 4- الصهيرة Fusible

##### \* تجربة

نعوض صوف الحديد في التجربة السابقة بسلك من الرصاص .

##### \*ملاحظة

عند حدوث دارة قصيرة نلاحظ إنصهار سلك الرصاص مما يؤدي إلى فتح الدارة الكهربائية .

##### \* إستنتاج

- ينصهر سلك الرصاص بسبب إرتفاع درجة الحرارة الناتج عن حدوث دارة قصيرة ، ويسمى الصهيرة ونمثلها لها بالرمز
- تستعمل الصهائر لتفادي إتلاف الأجهزة وللوقاية من أخطار التيار الكهربائي .
- تحفظ الصهيرة بعازل تكون معه يسمى قاطع الدارة ونمثلة بالرمز .

#### ملحوظة

تختلف الصهائر حسب القيمة الدنيا لشدة التيار التي تسبب انصهارها .

### IV- أخطار التيار الكهربائي

- جسم الإنسان موصل للتيار الكهربائي و عندما يمر عبر جسده تيار شدته كبيرة يصاب الإنسان بالصعق الكهربائي مما قد يسبب في موته .
- التوتر المنزلي يساوي 220V بينما لا يكفي التوتر 50V ليشكل خطرا على الإنسان وتزداد الخطورة في مكان مبلل بالماء لأنه موصل وتزداد موصليته بإضافة الملح له .
- للوقاية من أخطار التيار يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة أنظر بعضها في الصفحة 109 ط.ج 111 طبق من الكتاب المدرسي .