

اختبار الدورة الأولى في التكنولوجيا

التمرين الأول :

اربط بين الإجابات الصحيحة صحح الخطأ ان وجد.

أحادية الطور للمنازل	لقياس الاستطاعة نستعمل
يستعمل في المآخذ	من اجل اناة السلام نستعمل
المقاومات و التوتر	السلك ذو مقطع $2.5mm^2$
جهاز واط متر	اللون البني يستعمل
انارة ذهاب و إياب	يستطيع جهاز متعدد القياس
في سلك الطور	لرفع التوتر نستعمل
نستعمل محول خافض	تقدم شركة سونالغاز تغذية
تستعمل في الورشات	التغذية ثلاثية الطور

التمرين الثاني :

من اجل تفادى الأخطاء في التركيبات الكهربائية نستعمل مجموعة من المخططات تتمثل في :-


.....-.....-.....

.....-

▪ اشرح اثنين منها :1/.....

...../2

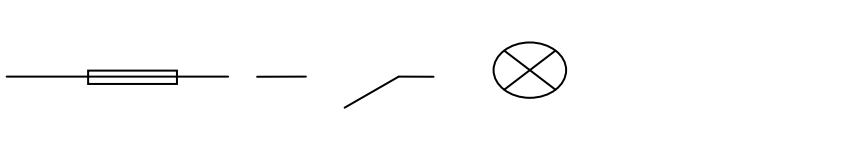▪ من اجل انارة مطبخ اكمل المخطط مع توضيح نوع الانارة



اذا كان المصباح يحمل المقادير الاتية : $100W$ $220V$ احسب الطاقة خلال

3 ساعات من اجل مصباح واحد ثم من اجل 6 مصابيح الخاصة بقسمك

.....

.....

اللتسمى : الاسم واللقب بالتوفيق استعن بالله ولا تعجزن الاضافة